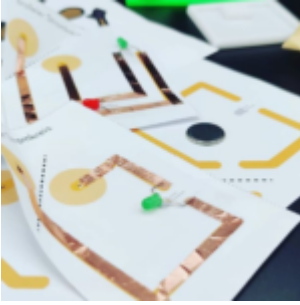


Papercircuits

written by Dingmaster



Inhalt

Eine Papierschaltung ist eine funktionierende elektronische Schaltung, die auf einer Papieroberfläche aufgebaut ist.

Durchführung

Mit Hilfe der 3 Vorlagen können serielle und parallele Stromkreise aufgebaut



und ausprobiert werden.

Die benötigten Materialien sind kostengünstig. Durch die haptische Anwendung mit Hilfe der Kupferbänder können Stromkreise "geklebt" und anschließend auf deren Funktionalität getestet werden.

Einkaufsliste

LEDs

Kupferband

Knopfbatterien